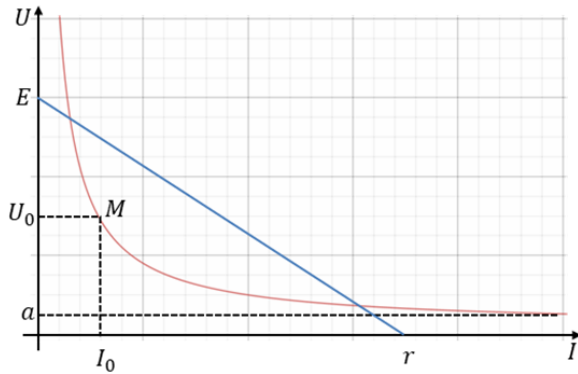


Problema 2 – baraj ONF 2017 - barem

(1p) a) Reprezentați grafic alura pe care o are caracteristica voltamperică a unui arc electric pe baza formulei Ayrton și explicați modul în care se ajunge la întreruperea descărcării;



Fie $M(U_0, I_0)$ un punct al curbei (un „punct de funcționare” al arcului). În timpul funcționării arcului crește temperatura aerului și, prin aceasta, crește numărul de ioni din unitatea de volum. Ca urmare, crește intensitatea curentului electric fapt ce determină scăderea tensiunii U , scădere care antrenează o nouă creștere a intensității curentului electric.

Prin aceasta, punctul M se deplasează pe curbă (adică starea M este instabilă).

Presupunem că „arcul electric” (elementul neliniar) este alimentat de un generator de tensiune electromotoare E și rezistență internă r . În acest caz $I \in (0, I_{sc})$.



În acest caz pot exista două puncte de funcționare, amândouă fiind instabile (intersecțiile curbelor).

Condiție: $U < E$.

Concluzie: Un astfel de element neliniar este instabil.

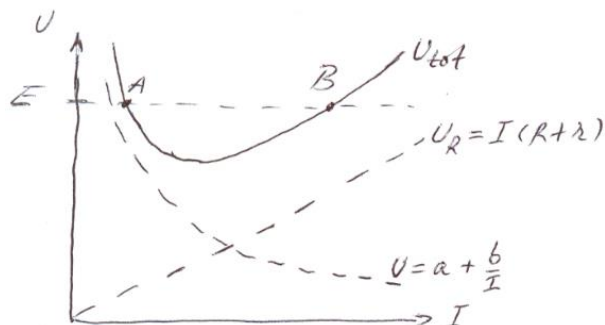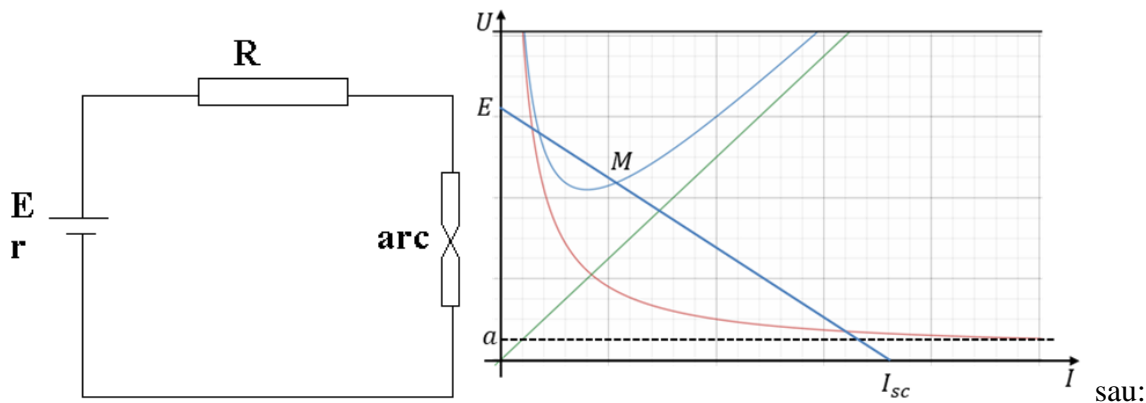(1.5p) b1) Desenați schema electrică a circuitului și reprezentați pe același grafic caracteristicii voltamperice pentru fiecare element de circuit, precum și pentru întregul circuit.

Conectarea în paralel nu este utilă, nu duce la stabilitate. Conectăm rezistorul în serie:



Fie $U_R = I(R+r)$ căderea de tensiune pe elementele liniare.

Fie $U_{tot} = I(R+r) + a + b/I = U_R + U$ căderea de tensiune pe toate elementele circuitului.

(1.5p) b2) Găsiți poziția exactă a punctului de funcționare în funcție de tensiunea electromotoare E a sursei și de rezistența ei internă r .

În punctul A descărcarea este instabilă. Punctul B (sau idem în M) corespunde regimului stabil de descărcare: $E = I(R+r) + a + b/I$. Avem soluțiile:

$$\text{Pentru punctul A: } I_A = \frac{E - a - \sqrt{(E - a)^2 - 4b(R + r)}}{2(R + r)} \quad (\text{instabil})$$

$$\text{Pentru punctul B: } I_B = \frac{E - a + \sqrt{(E - a)^2 - 4b(R + r)}}{2(R + r)} \quad (\text{stabil})$$

(1.5p) b3) Găsiți condiția de stabilitate pentru intensitatea curentului în funcție de R și b . Explicați de ce rezistența internă a unei surse de curent continuu reale nu este suficientă pentru a asigura stabilitatea descărcării, în absența rezistorului R .

Condiția de stabilitate: panta caracteristicii este pozitivă: $\frac{d}{dI} \left[I(R + r) + a + \frac{b}{I} \right] > 0 \Rightarrow I > \sqrt{\frac{b}{R + r}}$

Pentru $R=0$ se obține curent f mare, iar sursele de tensiune au putere maximă, deci și curent maxim.

(1p) b4) Aflați valoarea maximă a rezistenței R pentru care se poate obține descărcare staționară la o tensiune electromotoare E dată.

$$I^2(R + r) + (a - E)I + b = 0 \Rightarrow \Delta = (E - a)^2 - 4(R + r)b > 0$$

$$\text{Deci: } R_{\max} = \frac{(E - a)^2}{4b} - r$$


(1.5p) b5) Trasați pe un grafic $P = f(I)$ alura modului de variație a tuturor puterilor din acest circuit și explicați pe baza acestui grafic determinarea punctului de stabilitate a descărcării.

$$P_U = a \cdot U + b$$

$$P_R = (R + r)I^2$$

$$P_{\text{tot}} = EI$$



$$P_R + P_U = aI + b + (R + r)I^2$$

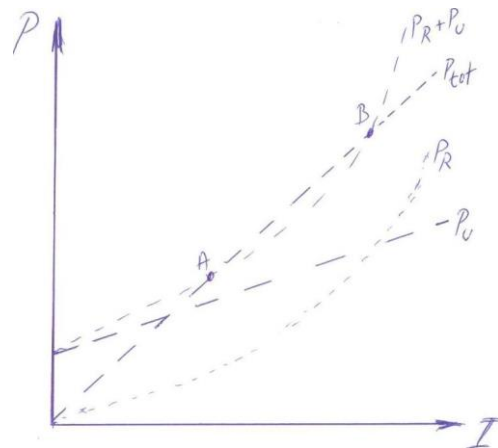

$P_R + P_U$ nu poate crește peste P_{tot} ! A = punct de funcționare instabil. B = punct de funcționare stabil.

(2p) c) Coloana Infinitului

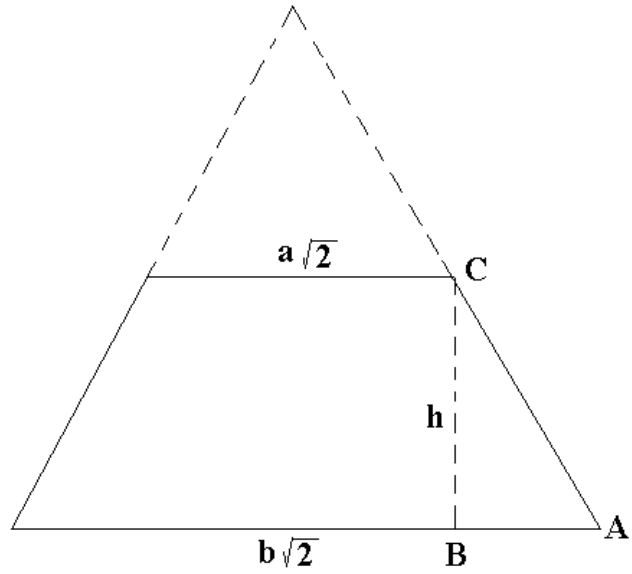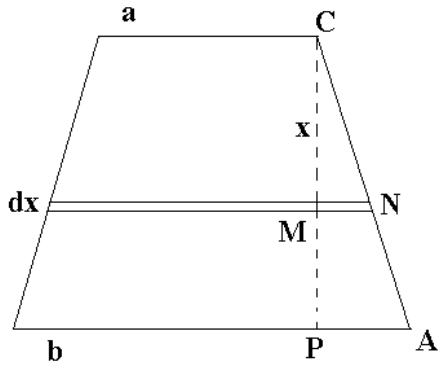32 piramide în serie; fiecare cu 4 laturi de rezistență R în paralel: $R_{\text{tot}} = 8R$



$$AB = \frac{(b-a)\sqrt{2}}{2}; BC = h \Rightarrow AC = \sqrt{h^2 + \frac{(b-a)^2}{2}}$$

$$\Rightarrow CP = \sqrt{h^2 + \frac{(b-a)^2}{4}}$$

$$dR = \rho \cdot \frac{dx}{d \cdot (a + 2 \cdot MN)}$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho}{2d} \sqrt{\frac{4h^2}{(b-a)^2} + 1} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow R_{\text{tot}} = \frac{4\rho}{d} \sqrt{\frac{4h^2}{(b-a)^2} + 1} \cdot \ln \frac{b}{a}$$